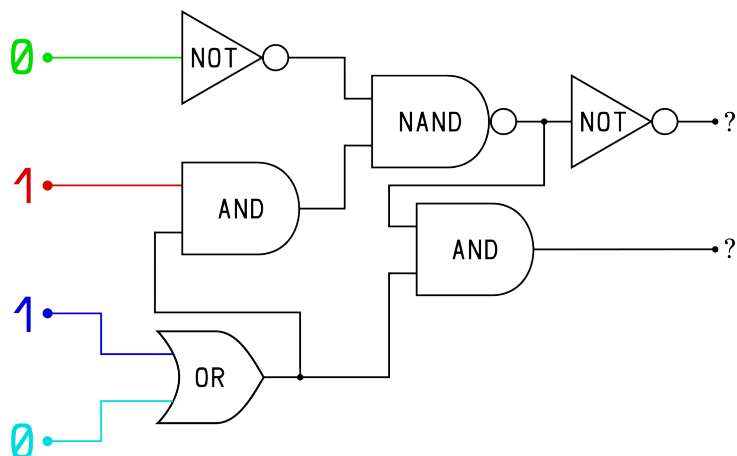



Vzorová zadání lehkých úloh na logické obvody

Vyhodnoťte výstupy zadaného logického obvodu pro dané vstupy.



Řešení

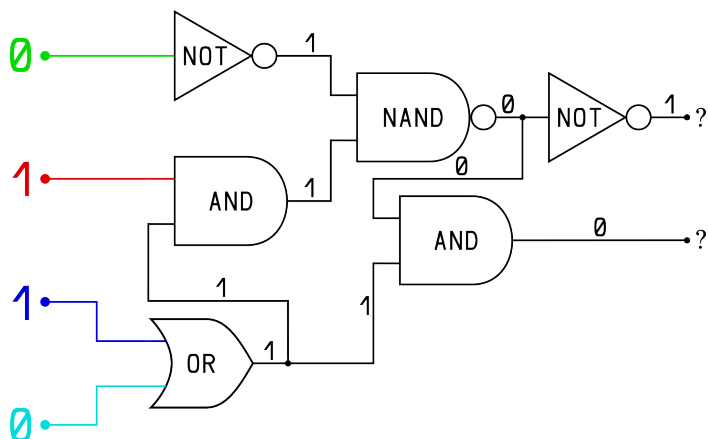Sledujeme proud, jak prochází bránami zleva doprava. Není špatné si pomoci psaním nul a jedniček nad spoje. Třeba takhle:



Takže horní výstup je 1 a dolní 0.