

OBSAH



Konečný automat a datová cesta

von Neumannův model

Architektura instrukční sady

KONEČNÝ AUTOMAT A DATOVÁ CESTA

KONEČNÝ AUTOMAT A DATOVÁ CESTA



Konečný automat (angl. FSM – finite-state machine) je výpočetní model v teoretické informatice. Je to popis velmi jednoduchého počítače, který může být v jednom z několika stavů, mezi kterými přechází na základě informací ze vstupu.

Datová cesta (angl. Datapath) je sdružení jednotek provádějících výpočetní operace, registrů a řadičů.





Postavíme FSM, který umí spočítat $n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$.

V pseudokódu:

$$a=1;$$

b=n;

dokud $b \neq 0$ opakuj

$$a=a\cdot b$$
;

$$b = b - 1;$$

konec

Průběh pro n = 5:


na začátku:	a = 1	<i>b</i> = 5
po 1. iteraci:	<i>a</i> = 5	b = 4
po 2. iteraci:	a = 20	b=3
po 3. iteraci:	a = 60	b = 2
po 4. iteraci:	a = 120	b=1
po 5. iteraci	<i>a</i> = 120	b = 0

konec

PŘÍKLAD – FAKTORIÁL



FSM vykonávající tento algoritmus:

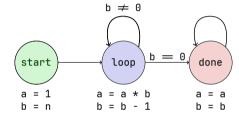


Pro převod do hardwarové podoby potřebujeme:

- dva registry pro a a pro b,
- dva bity pro uložení stavu start/loop/done,
- logické přechody b == 0 a $b \neq 0$,
- přiřazení hodnoty registrům $a = a \cdot b$ a b = b 1.




Nejprve přidáme registry pro *a* a *b*.

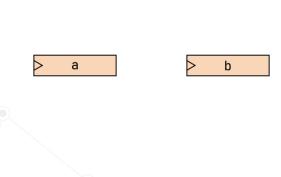




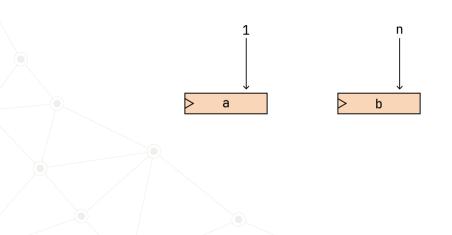Na začátku musejí registry obdržet hodnoty 1 a n.






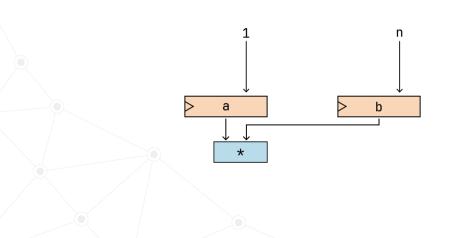Přidáme logický obvod pro násobení $a \cdot b$.






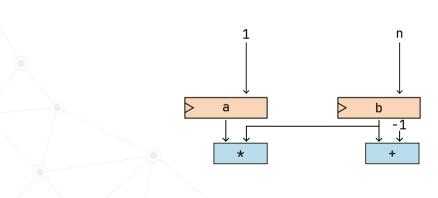Přidáme logický obvod pro součet b + (-1).






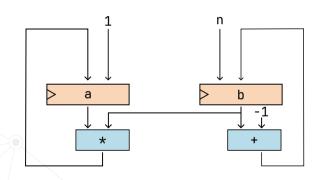Přidáme cestu zpět z výpočetních obvodů do registrů pro a a b.





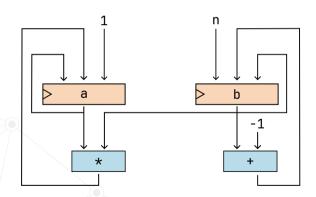
Přidáme cestu z registrů pro *a* a *b* zpět do nich samých, aby po skončení výpočtu mohly uchovat informaci.







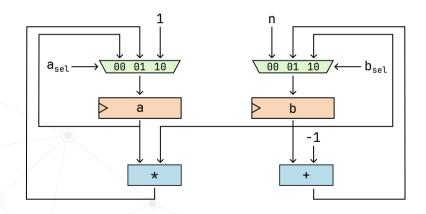
Přidáme přepínače stavů, aby vždy do registrů pouštěly jen jeden vstup podle stavu výpočtu.







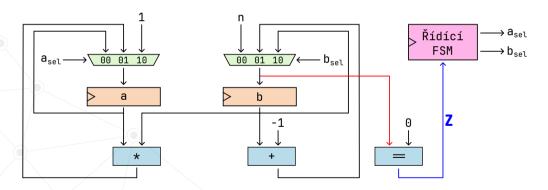Přepínání vstupů do registrů pro a a b musí řídit nějaká jednotka – konečný automat. Ta musí přepínat a_{sel} a b_{sel} během výpočtu.






Nejpoužívanější model víceúčelového počítače. Skoro všechny moderní počítače jsou postaveny na tomto principu.



Nejpoužívanější model víceúčelového počítače. Skoro všechny moderní počítače jsou postaveny na tomto principu.

Komponenty:

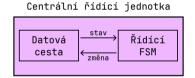


• CPU: Provádí aritmetické a logické operace na datech uložených v paměti a registrech.



Nejpoužívanější model víceúčelového počítače. Skoro všechny moderní počítače jsou postaveny na tomto principu.

Komponenty:

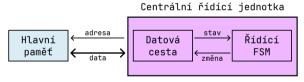


- CPU: Provádí aritmetické a logické operace na datech uložených v paměti a registrech.
- Hlavní (dnes "vnitřní") paměť: Seznam slov o daném počtu bitů



Nejpoužívanější model víceúčelového počítače. Skoro všechny moderní počítače jsou postaveny na tomto principu.

Komponenty:

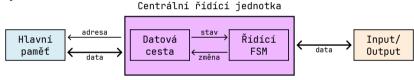


- CPU: Provádí aritmetické a logické operace na datech uložených v paměti a registrech.
- Hlavní (dnes "vnitřní") paměť: Seznam slov o daném počtu bitů.
- Input/output: Libovolná zařízení umožňující interakci s vnějším světem.




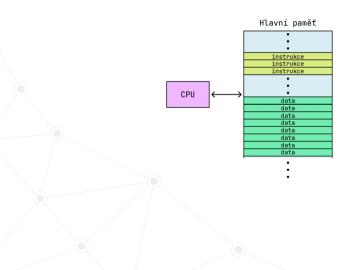- Vyjádření programu jako posloupnosti zakódovaných instrukcí.
- · Paměť ukládá jak program, tak instrukce!
- CPU vyzvedne, přeloží a vykoná (fetch-decode-execute cyklus) instrukce programu, jak jdou za sebou.








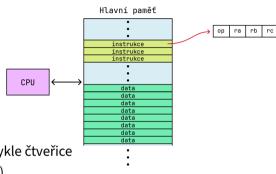

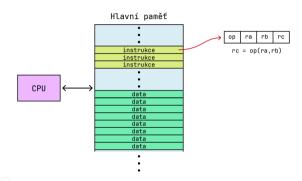- Instrukce je obvykle čtveřice
 - operace (op),
 - registr s prvním operandem (ra),
 - registr s druhým operandem (rb),
 - registr pro uložení výsledku (rc).








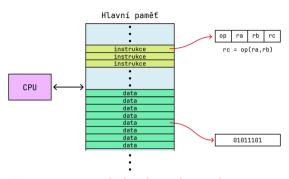• CPU tuhle instrukci přeloží jako, "Proveď op na hodnotu v ra a hodnotu v rb a výsledek ulož do rc".





- Bloky (řádky) paměti s daty nemají žádný daný formát. Jsou to zkrátka jen uložené hodnoty vzniklé nějakým výpočtem v minulosti. Mohou to být slova, čísla či cokoli jiného.
- Každý blok má daný počet bitů (v tomto příkladě 8).






Problém: Jak poznám, co je instrukce a co datum?

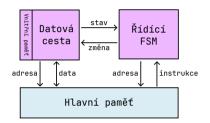- Pamatujte, že CPU i paměť jsou pořád jenom logické (elektrické) obvody.
- To znamená, že je možné ukládat instrukce tak, aby šly přímo do řídící FSM a data naopak přímo do datové cesty (a tam do registrů).
- CPU je pak navržen tak, že posloupnost bitů v řídící FSM považuje za instrukci, zatímco v datové cestě za datum.









Anatomie von Neumannova počítače



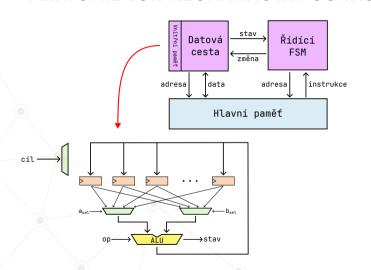




Anatomie von Neumannova počítače

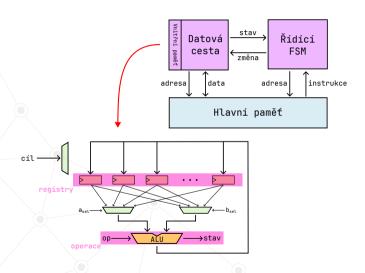

ANATOMIE VON NEUMANNOVA POČÍTAČE




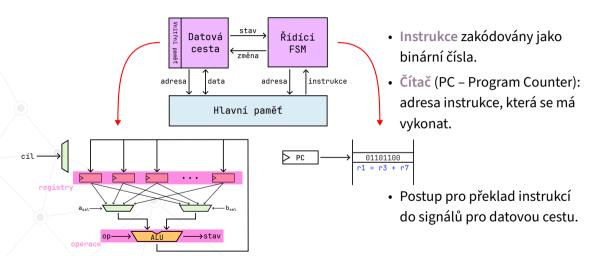



ANATOMIE VON NEUMANNOVA POČÍTAČE – INSTRUKCE

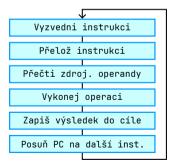- Instrukce jsou základní jednotkou práce.
- Každá instrukce specifikuje
 - operaci, která se má vykonat,
 - registry se zdrojovými operandy a cílový registr pro výsledek.
- Ve von Neumannově počítači jsou instrukce čteny postupně
 - CPU implementuje cyklus napravo:
 - Pokud právě vykonaná instrukce nespecifikuje jinak, je adresa další instrukce v pořadí adresa této + délka instrukce (v bitech).





Architektura instrukční sady (angl. ISA – Instruction Set Architecture) je jakási "dohoda" mezi softwarem a hardwarem.

- Software jsou programy uložené ve vnitřní paměti dají se měnit.
- Hardware jsou logické obvody tvořící počítač nelze je měnit.
- ISA obsahuje
 - definice operací a adres pro ukládání,
 - přesný popis toho, jak je software má nařídit a dostat se k nim.



ISA je další úroveň abstrakce umožňující vývoj hardware bez ohledu na software.

- ISA specifikuje, co hardware poskytuje, nikoli jak (nespecifikuje implementaci logických obvodů v CPU).
- Dokud je ISA dodržena, je možné vylepšovat hardware zcela bez ohledu na software, který ho používá. Např.
 - Intel 8086 (z roku 1978) má 29 tisíc tranzistorů, hodiny s frekvencí 5 MHz a zvládne asi 330 tisíc operací za sekundu;
 - Intel Pentium 4 (2003) má 44 milionů tranzistorů, hodiny s frekvencí 4 Ghz a zvládne asi 5 miliard operací za sekundu;

oba procesory používají instrukční sadu x86.



Navrhnout ISA je obtížné.

- Kolik operací a jaké?
- Jaké typy úložišť? Kolik?
- Jak kódovat instrukce?
- · Jak zařídit kompatibilitu s budoucím hardwarem?

Statistický přístup:

- Vybere se mnoho testovacích programů.
- Každá verze ISA se otestuje na každém programu.
- Určí se nejběžněji používané operace rychlost jejich provedení a spotřeba energie se optimalizuje.